

## Esercizi

Progetta un circuito per la scheda di Arduino per acquisisca un comando ON/OFF da un interruttore su un pin di Arduino. Le condizioni sono le seguenti:

- a. interruttore ON: si accende il led1 e si spegne il led2
- b. interruttore OFF: si spegne led1 e si accende il led2