

Esercizi porte logiche

- Riportare la tabella della verità delle seguenti espressioni logiche e i relativi schemi circuitali

$$Y = \overline{A}BC + (A + B + \overline{C})$$

$$Y = \overline{(A + B)}(A + C)$$

- Scrivere la forma logica e la tabella della verità del seguente circuito logico:

