

**Auto**


Arduino

STM32

# Motori

- I motori utilizzati sono a corrente continua apolari nel senso che si possono invertire i poli
- Per pilotare i motori ci vorrebbe una tensione di mini 6 V
- I pin di arduino o della STM32 nucleo erogano una tensione di 5V e corrente massima 40 mA
- Affinchè un motore funzioni su una delle due schede c'è bisogno di una alimentazione esterna
- Sarebbe possibile tutto ciò attraverso un transistor che funzioni da interruttore tramite la configurazione illustrata nella slide successiva


# Motorino cc con la scheda Arduino uno

 
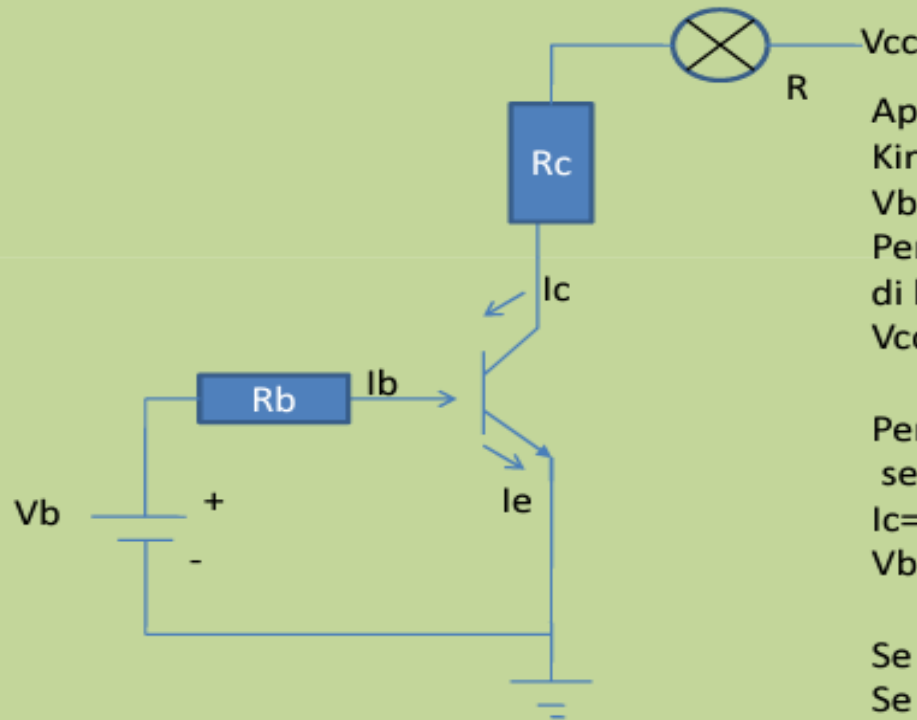
# Alimentazione esterna

Quando il transistor viene utilizzato come interruttore, la configurazione circuitale è quella ad emettitore comune.

Una configurazione ad emettitore comun sta ad indicare che l'emettitore è comune sia al circuito di ingresso che a quello in uscita come in figura




Applichiamo il principio di Kirchoff alla maglia in ingresso  
 $V_b = R_b \cdot I_b + V_{be}$

Per la maglia in uscita, il principio di kirchoff:  
 $V_{cc} = (R_c + R) \cdot I_c - V_{ce(sat)}$

Per i transistor  $I_b$  e  $I_c$  sono legate dalla seguente formula:  
 $I_c = \beta \cdot I_b$  dove  $\beta$ ,  $V_{ce(sat)}$ ,  $V_{be}$  sono caratteristiche del transistor

Se  $I_b = 0 \Rightarrow I_c = 0$  e il circuito risulta aperto;  
Se  $I_b \neq 0 \Rightarrow I_c \neq 0$  e il circuito è chiuso
 
## Esempio di dimensionamento per il motore



$$V_{CEsat}=0.3V$$

$$V_{BEsat}=0.6V$$

$$h_{fe}=100$$

$$I_{c(max)}=600 \text{ mA}$$


$$I_c=250\text{mA}$$

$$E_B = V_{PIN} = 5V$$

$$I_B = I_c / h_{fe} = 250 / 100 = 2.5\text{mA}$$


$$R_B = (V_{PIN} - V_{Besat}) / I_B = (5 - 0.6) / 2.5 = 1760 \Omega$$

 $R_C$  dipende dalla resistenza del motore M




Il circuito precedente permette la rotazione del motore solo in un verso  
Il seguente circuito con interruttori fa ruotare il motore in entrambe i versi

 Configurazione degli interruttori per la rotazione dei motorini in uno dei due versi



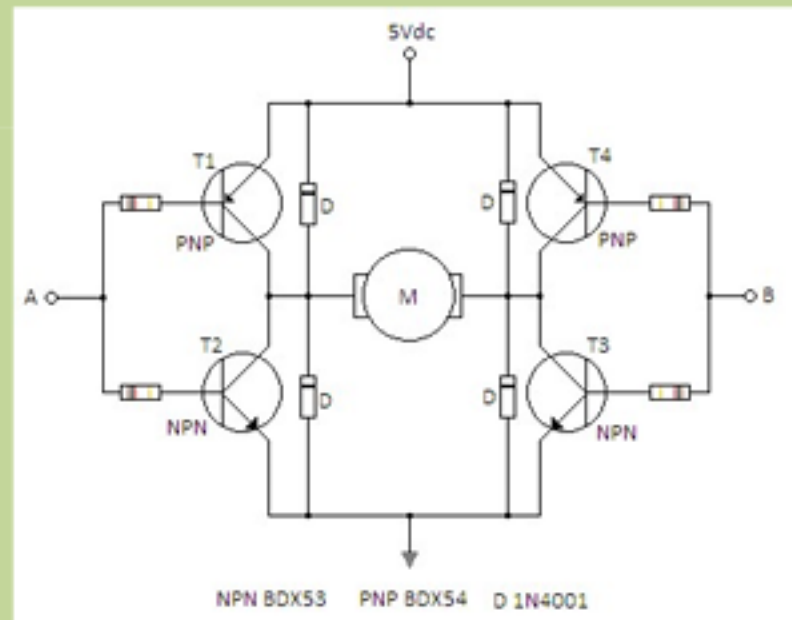
## Motore bidirezionale

Per poter pilotare il motorino in due versi differenti si utilizza il ponte H formato da quattro transistor due NPN e due PNP



 
I diodi sono posizionati in antiparallelo e sono di protezione. I transistor NPN sono 3904, i PNP sono 3906 e le resistenze sono 1 K $\Omega$






È chiaro che NPN e PNP funzionano diversamente

 Nella configurazione in alto  
 Quando la base di T1 è a livello logico basso,  
 T1 funge da interruttore chiuso (essendo PNP)  
 così come T3 è interruttore chiuso se la  
 base è a livello logico alto (essendo NPN)  
 Simmetricamente funziona la configurazione  
 a destra.



# Doppio ponte H integrato L298N

 

# Programma Arduino: auto che va avanti indietro e si ferma

```
auto.ino
1  int in1 = 3;
2  int in2 = 6;
3  int in3 = 10;
4  int in4 = 11;
5  void setup() {
6      pinMode(in1, OUTPUT);
7      pinMode(in2, OUTPUT);
8      pinMode(in3, OUTPUT);
9      pinMode(in4, OUTPUT);
10 }
11 void AvantiA(){
12     digitalWrite(in1, HIGH);
13     digitalWrite(in2, LOW);
14 }
15 void AvantiB(){
16     digitalWrite(in3, HIGH);
17     digitalWrite(in4, LOW);
18 }
19 void IndietroA(){
20     digitalWrite(in1, LOW);
21     digitalWrite(in2, HIGH);
22 }
```


Output

# Programma Arduino: auto che va avanti indietro e si ferma


auto.ino

```
23 void IndietroB(){
24     digitalWrite(in3, LOW);
25     digitalWrite(in4, HIGH);
26 }
27 void OFFA(){
28     digitalWrite(in1, LOW);
29     digitalWrite(in2, LOW);
30 }
31 void OFFB(){
32     digitalWrite(in3, LOW);
33     digitalWrite(in4, LOW);
34 }
35 void loop() {
36     AvantiA();
37     AvantiB();
38     delay(3000);
39     OFFA();
40     OFFB();
41     delay(2000);
42     IndietroA();
43     IndietroB();
44     delay(3000);
```

# Auto con Arduino UNO

 

# Auto con stm32

 

```

main.cpp x
1 //automobilina pilotata dai comandi blueto
2 #include "mbed.h"
3 #include "SoftSerial.h"
4 Serial pc(USBTX,USBRX);
5 DigitalOut aa(D5);
6 DigitalOut ab(D6);
7 DigitalOut ba(D9);
8 DigitalOut bb(D10);
9 SoftSerial bt(D2,D3); //TX RX
10 char receive;
11 float vel;
12 int main()
13 {
14     while(1)
15     {
16         if (bt.readable()>0)
17         {
18             if(receive=='1'){
19                 bt.printf("ciao");
20                 aa=0;
21                 ab=1;

```

```

main.cpp x
26         if(receive=='2'){
27             aa=1;
28             ab=0;
29             ba=1;
30             bb=0;
31         }
32         if(receive=='0'){
33             aa=0;
34             ab=0;
35             ba=0;
36             bb=0;
37         }
38         if(receive=='3'){
39             aa=0;
40             ab=0;
41             ba=0;
42             bb=1;
43         }
44         if(receive=='4'){
45             aa=0;
46             ab=0;
47             ba=1;

```