

# Le memorie

Generalità

E

applicazioni

# Caratteristiche generali


- Tempo di risposta
- Capacità
- Alimentazione
- Dissipazione di potenza
- Numero di pin
- Costo per bit

# Modalità di accesso

Per poter scrivere un dato o poter leggere esistono diverse modalità di accesso:

- ❖ Casuale o diretto- se l'architettura del dispositivo è tale da fornire un indirizzo di accesso unico sia di lettura che di scrittura
- ❖ Seriale- se è possibile accedere al dato che si trova in una determinata posizione; è allora necessario portare il dato nella posizione desiderata tramite uno scorrimento
- ❖ A indirizzo implicito- si può accedere solo al dato presente in una determinata posizione senza poter spostare (es. lo stack pointer). In questo caso si distinguono due modalità di accesso: LIFO e FIFO, cioè Last Input First Output e, First Input First Output

# Modalità di accesso

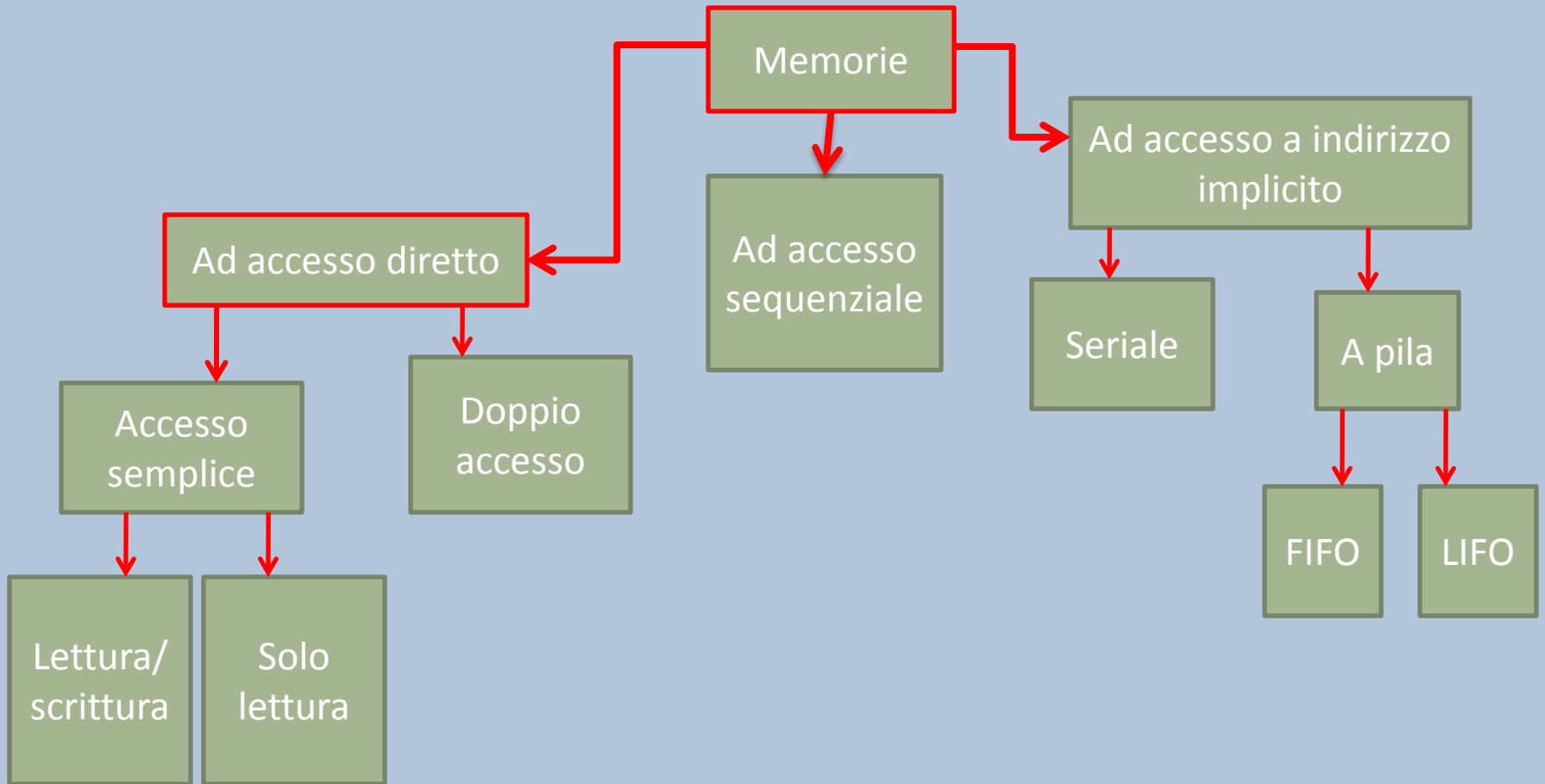

# Classifica generale

Le memorie si raggruppano in quattro grandi categorie:

1. Di sola lettura: è possibile effettuare solo la lettura ma non la scrittura
2. Di lettura-scrittura: si possono memorizzare dati e leggerli anche
3. Volatili: perdono il loro contenuto una volta tolta l'alimentazione
4. Non volatili: mantengono la memoria anche quando viene tolta l'alimentazione


# Memorie non volatili

- ROM: Read Only Memory; vengono programmate per firmware di strumenti elettronici programmabili o per programmi non soggetti a modifiche o per decodifiche veloci; sono di basso costo.
- PROM: Programmable ROM; sono programmabili dall'utente ma solo una volta
- EPROM: Erasable PROM. Sono programmabili ma anche cancellabili dall'utente tramite i raggi ultravioletti. Sono per prototipi di frequente cancellazione
- EEPROM: Electrical EPROM si possono cancellare elettricamente
- Flash: sono simili alle EEPROM ma con tempi di cancellazione e scrittura molto più veloci. Sono utilizzate per i modem o per la bios del PC ma anche le memorie di pen drive collegabili alla porta USB. Sono tipiche di alcuni PIC aventi proprio sigla nxxxx

# Memorie volatili

- RAM: Random Access Memory; si possono leggere e scrivere in continuazione ma perdono il contenuto nel momento in cui viene tolta l'alimentazione. I tempi di accesso sono molto più brevi delle memorie non volatili. Le memorie RAM si sono evolute in:
  - SRAM
  - DRAM
  - SDRAM
  - DDR SDRAM
  - MRAM
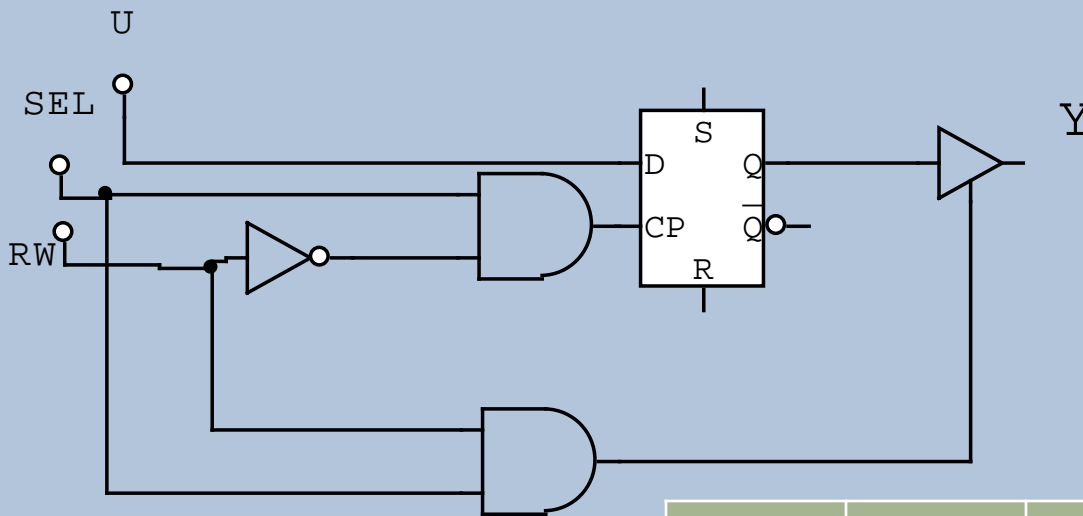
# Schema di una cella di memoria lettura/scrittura




SEL	R/W	U	Q <sub>n</sub>	Y
0	X	X	Q <sub>n-1</sub>	HZ
1	1	X	Q <sub>n-1</sub>	Q <sub>n</sub>
1	0	1	1	HZ
1	0	0	0	HZ

HZ = alta impedenza


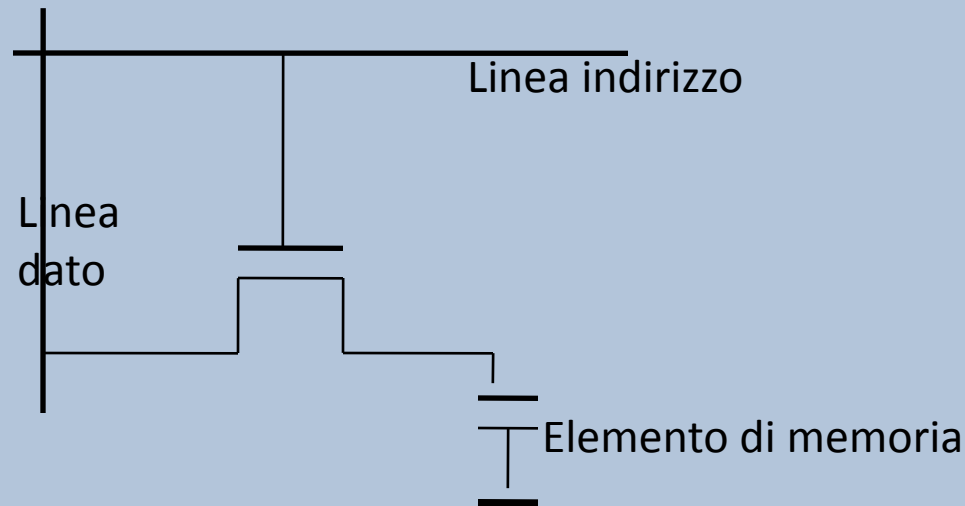
# Schema di una cella di memoria DRAM

- L'elemento di memoria è il condensatore mentre il MOSFET isola l'elemento di memoria connettendolo e disconnettendolo. La semplicità della cella permette dispositivi di notevole capacità. La memoria è detta DRAM perché il condensatore si scarica facilmente e deve essere sempre ricaricato. Questa operazione avviene in fase di lettura



Questi tipi di memoria sono oggi i più diffusi nei personal computer e hanno sostituito le memorie SRAM che hanno una più piccola scala di integrazione

# Accesso casuale

Le memorie RAM ( SRAM, DRAM, VRAM), ROM, EPROM, EEPROM, flash

Sono ad accesso casuale

Si può accedere al dato tramite

Un unico indirizzo definito

# Organizzazione di memoria

- L' **organizzazione** di una memoria a semiconduttore è il modo in cui essa è internamente suddivisa in parole.
- ES: consideriamo una memoria composta da 64 parole da 4 bit ciascuna. L'organizzazione di questa memoria sarà dunque  $64 \times 4 = 256$  bit.
- Ad ogni parola corrisponde un diverso indirizzo compreso fra 0 (indirizzo della prima parola) e 63 (indirizzo dell'ultima parola in memoria). Siccome  $2^6 = 64$ , dovrebbe essere evidente che occorrono 6 bit per specificare l'indirizzo di ogni singola parola nella nostra memoria.
- In generale il numero di piedini di indirizzo  $n$  è tale per cui  $2^n$  è il numero di parole in memoria. Per esempio una memoria con 8 pin di indirizzo conterrà  $2^8 = 256$  parole. Siccome si utilizza il sistema binario, il numero di parole in una memoria è sempre una potenza esatta di due.

# Capacità di memoria

Riassumendo

La capacità di memoria è data da:


**M** locazioni di memoria

**X**

**N** numero di bit della parola
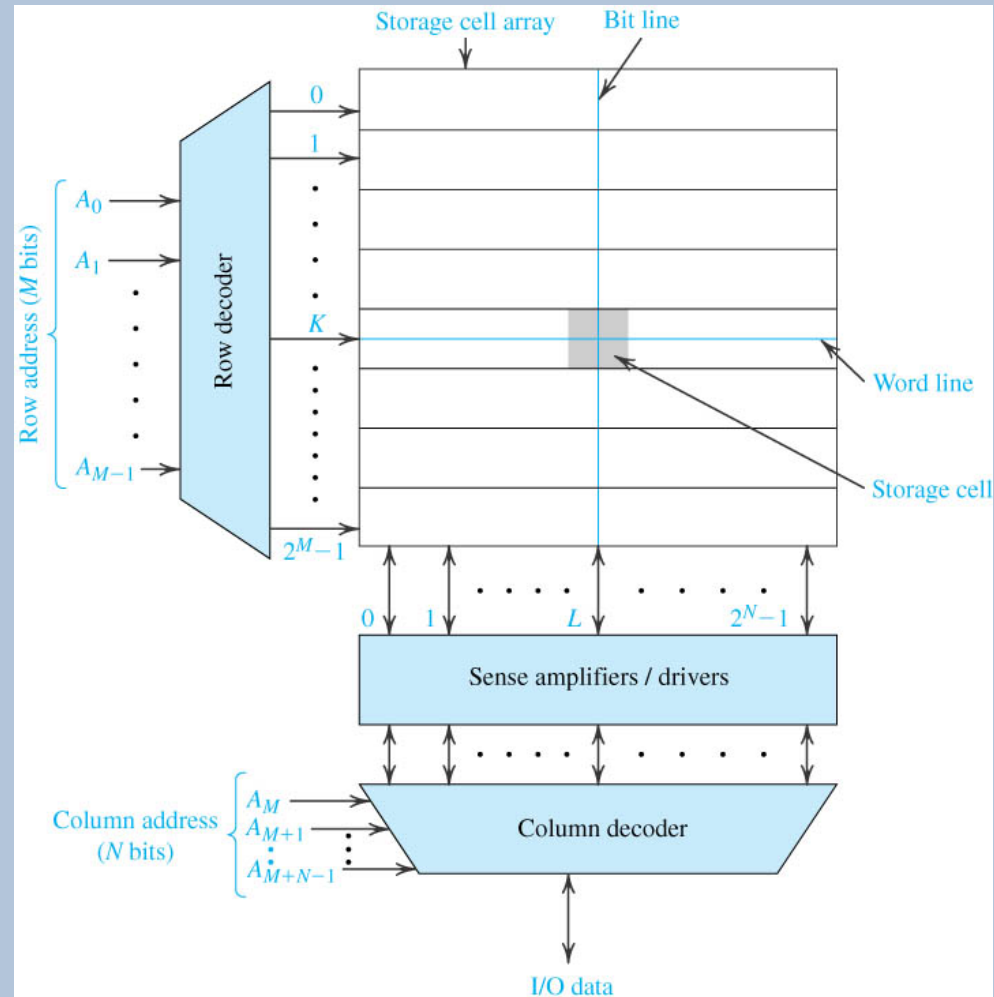
# Memoria a matrice o a indirizzo diretto

Una memoria di  $2^{(M+N)} \times 1$  bit organizzata in una matrice di  $2^M$  righe e  $2^N$  colonne




# Architettura di un blocco di memoria

- Ogni blocco di memoria è formato da cellette elementari disposte a matrice
- Per ogni celletta esiste un indirizzo che è dato dalla coppia ordinata di due numeri binari
- Il primo numero della coppia individua la colonna il secondo la riga
- Con questo sistema si diminuiscono le linee di indirizzo
- es: sia una memoria con capacità 256 K. Dovremmo scrivere 256x1024 indirizzi differenti. Se trasformiamo gli indirizzi in binario, saranno necessari solo 18 pin per individuare le cellette. Infatti  $256\text{ K} = 2^8 \times 2^{10}$

Potrebbero così essere necessari 8 pin di riga e 10 di colonna

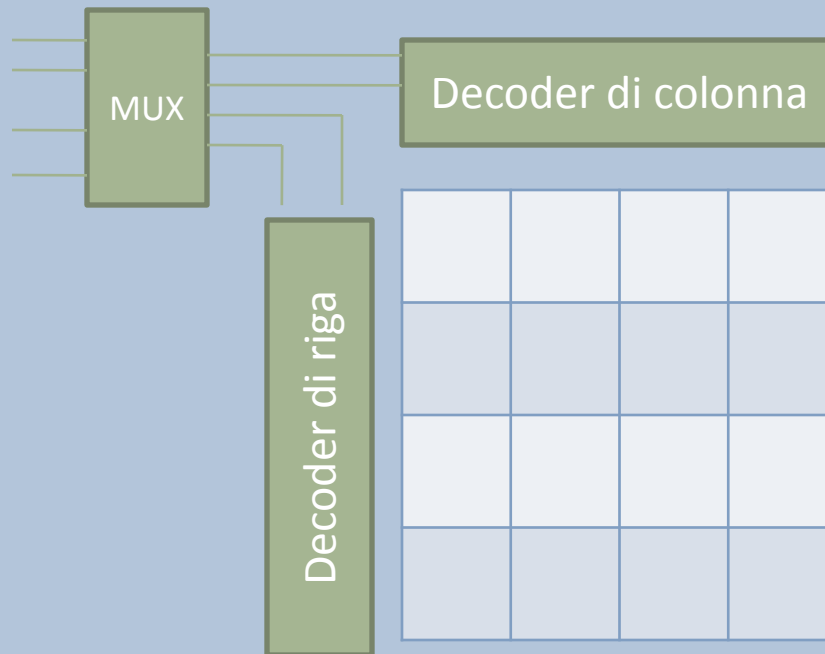
# Esempio

Nel seguente esempio è riportata una memoria di capacità  $4 \times 4 = 16$  bit  
Per poter indirizzare le singole celle saranno necessari solo 4 linee di indirizzo, 2 per le righe e 2 per le colonne


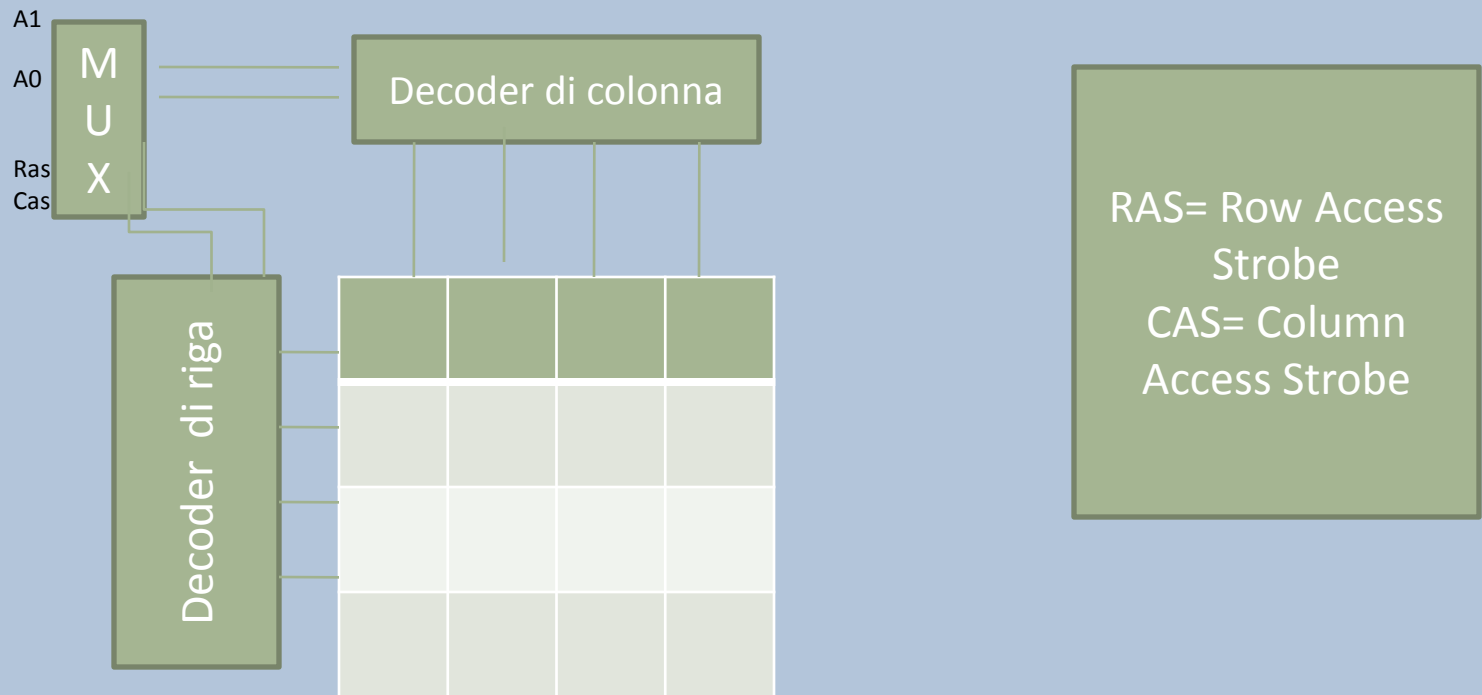
# Esempio

- Memoria con indirizzi di riga e di colonna




Il dispositivo dovrebbe disporre di 8 piedini; con un solo indirizzo di riga o di colonna si possono disporre di soli 2 piedini; si seleziona così prima l'indirizzo di riga e poi quello di colonna



 
# Un esempio di piedinatura

La piedinatura per il nostro integrato


I0, I1, I2, I3 sono i pin di dato di ingresso e U0, U1, U2, U3 sono i pin di dato in uscita.  
A0, A1, A2, A3, A4 e A5 sono i pin di indirizzo.



# Ciclo di scrittura in memoria

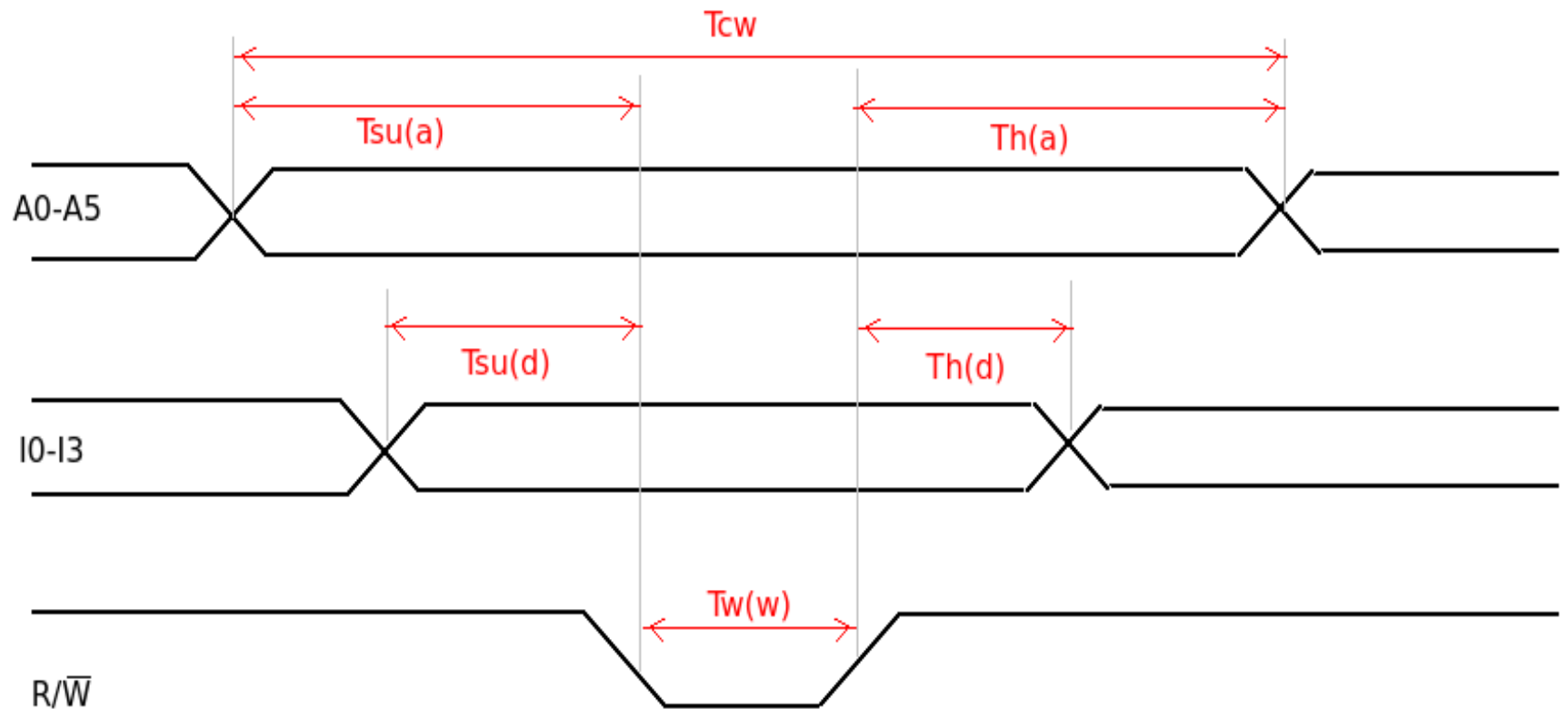


# Convenzioni grafiche

 

i segnali non sono rappresentati singolarmente, ma a gruppi (per esempio A0-A5 indica le sei linee di indirizzo);




 i valori binari effettivamente presenti sui gruppi di segnali (es. sulle linee di indirizzo) non sono importanti (dipendono da quale indirizzo viene fornito) e non vengono rappresentati; ciò che interessa invece è l'istante in cui tali valori commutano, istante rappresentato sul diagramma con un incrocio



I fronti di commutazione sono disegnati inclinati e non verticali, per indicare che la commutazione di un segnale non è istantanea; i tempi sono sempre misurati a partire dal 50% della commutazione:

# Scrittura in dettaglio

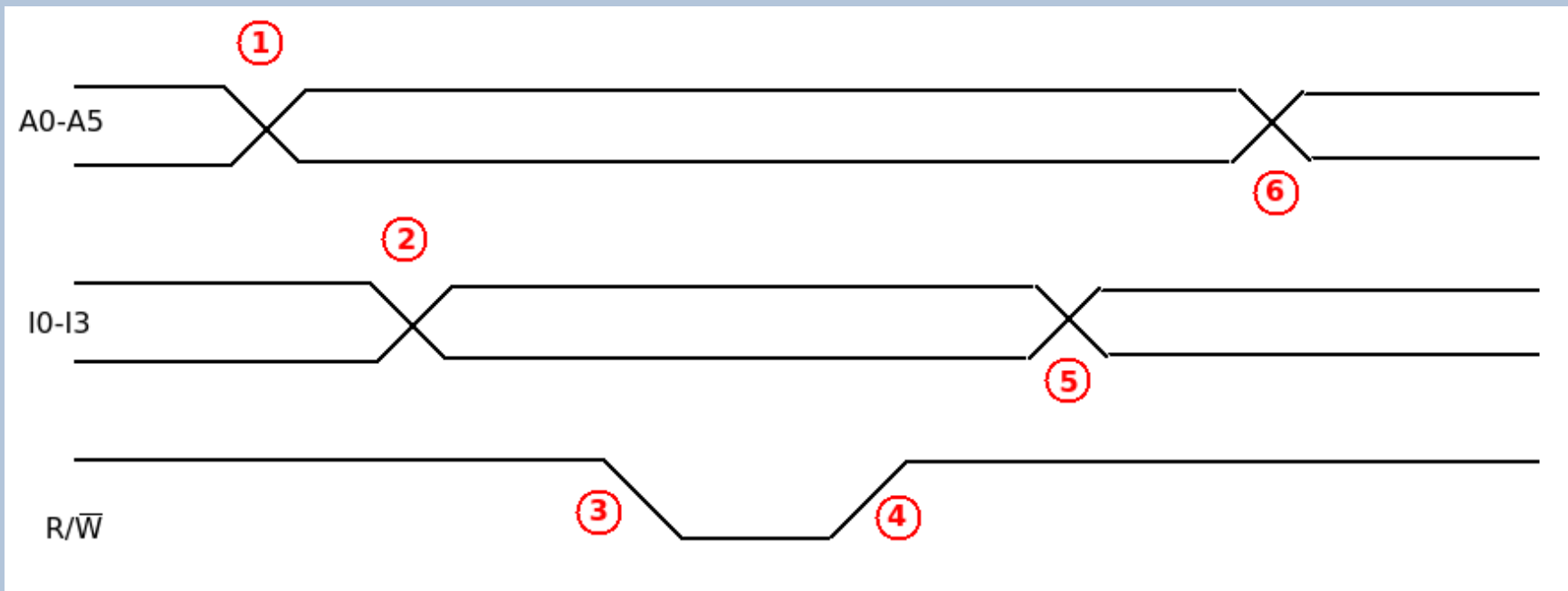

La sequenza in dettaglio è la seguente:


1. viene fornito l'indirizzo della parola che si vuole scrivere;
2. dopo che l'indirizzo è stabile, viene fornito il dato da scrivere;
3. quindi viene inviato un comando di scrittura ( $R/\bar{W} = L$ );
4. dopo un certo tempo il comando di scrittura viene tolto ( $R/\bar{W} = H$ );
5. è possibile far variare il dato;
6. si può togliere anche l'indirizzo.

# Temporizzazione della sequenza

Il diagramma temporale fornisce anche i valori dei tempi che devono essere rispettati.


- $T_{cw}$  (write cycle time, durata del ciclo di scrittura): è il minimo tempo che può intercorrere fra due operazioni successive di scrittura in memoria, cioè fra due successive commutazioni delle linee di indirizzo;
- $T_{su}(a)$ : è il tempo di set-up dell'indirizzo rispetto al comando di write, cioè quanto tempo prima (al minimo) l'indirizzo deve essere stabile prima che possa essere dato un comando di scrittura;
- $T_{su}(d)$ : è il tempo di set-up del dato rispetto al comando di write, cioè quanto tempo prima (al minimo) il dato deve essere stabile prima che possa essere dato un comando di scrittura;
- $T_w(w)$  (write pulse width): è la durata minima dell'impulso di scrittura;
- $T_h(d)$ : è il tempo di hold del dato, cioè quanto tempo (minimo) dev'essere mantenuto stabile il dato dopo che è stato tolto il comando di scrittura;
- $T_h(a)$ : è il tempo di hold dell'indirizzo, cioè quanto tempo (minimo) dev'essere mantenuto stabile l'indirizzo dopo che è stato tolto il comando di scrittura.
- I fogli tecnici (data sheet) forniscono nel dettaglio i valori di tutti questi tempi. Si noti che si tratta in generale di tempi minimi, che devono essere rispettati affinché l'operazione di scrittura abbia successo.

# Ciclo di lettura in memoria

 

1. viene fornito l'indirizzo della parola che si vuole leggere;
2. dopo un certo tempo sui piedini di uscita compare il dato;
3. l'indirizzo può essere tolto.

# Ciclo di lettura in memoria

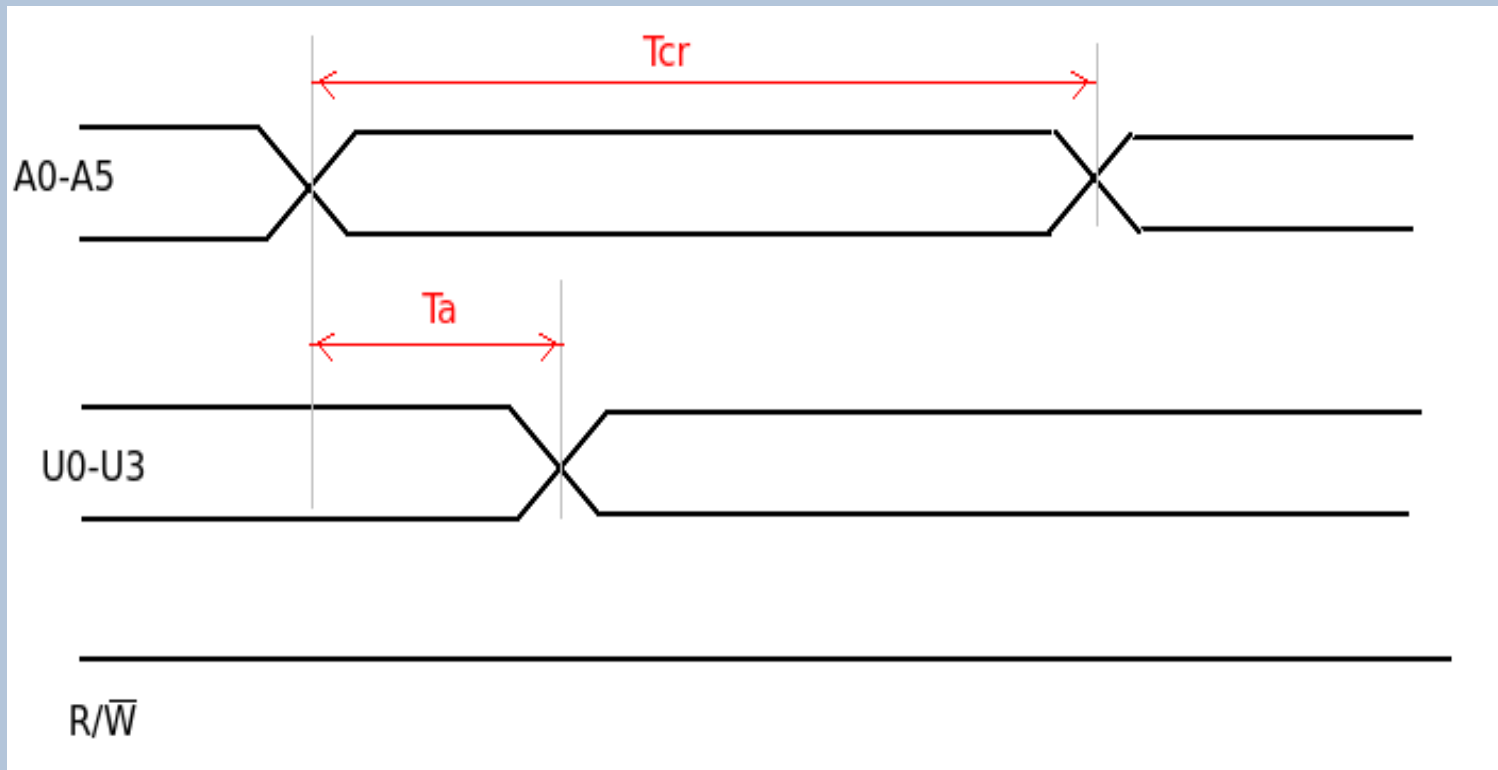

# Ciclo di lettura in memoria


- $T_{cr}$  (*read cycle time*, durata del ciclo di lettura): è il minimo tempo che può intercorrere fra due operazioni successive di lettura in memoria, cioè fra due successive commutazioni delle linee di indirizzo;
- $T_a$  (*access time*, tempo di accesso): è il tempo (minimo) che intercorre fra l'istante in cui viene fornito l'indirizzo e l'istante in cui il dato è presentato in uscita.



 
# l'integrato IDT71V416S

18 pin di indirizzo  
(A0..A17) necessari  
per indirizzare  $2^{18} =$   
262144 = 256K  
parole.


I 16 piedini I/O0...  
I/O15 sono invece  
pin bidirezionali di  
ingresso e uscita


 
# Diagramma temporale di un ciclo di lettura


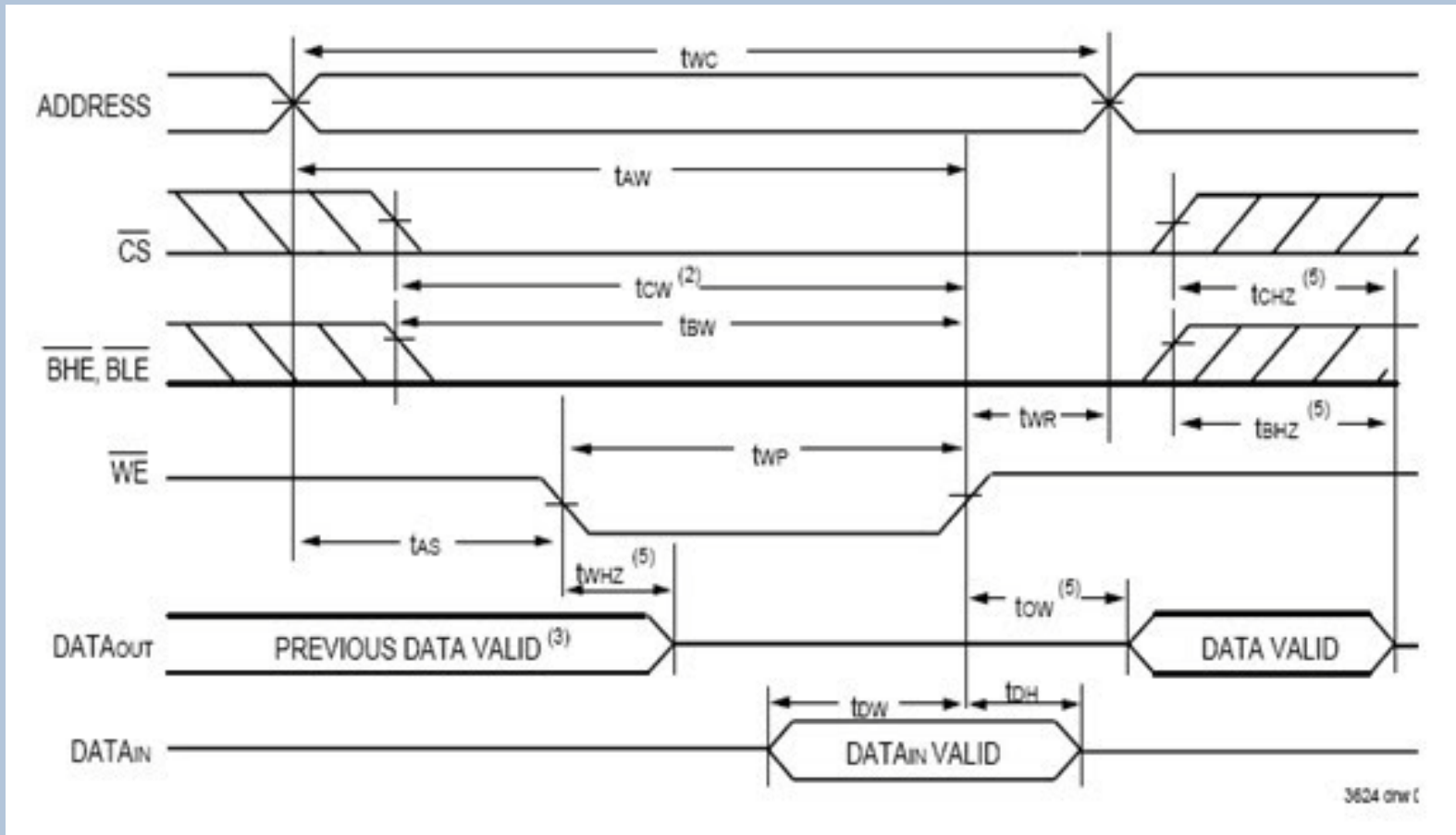
# Diagramma temporale di ciclo di scrittura in memoria




# Collegamento in banchi di memoria

- La memoria di un sistema programmabile si realizza utilizzando i banchi di memoria, cioè una serie di dispositivi connessi in modo tale che la capacità complessiva sia la somma delle capacità dei singoli componenti.
- La connessione può essere fatta nei seguenti modi:
  - Espandendo il numero delle linee dei dati
  - Espandendo il numero delle linee di indirizzo

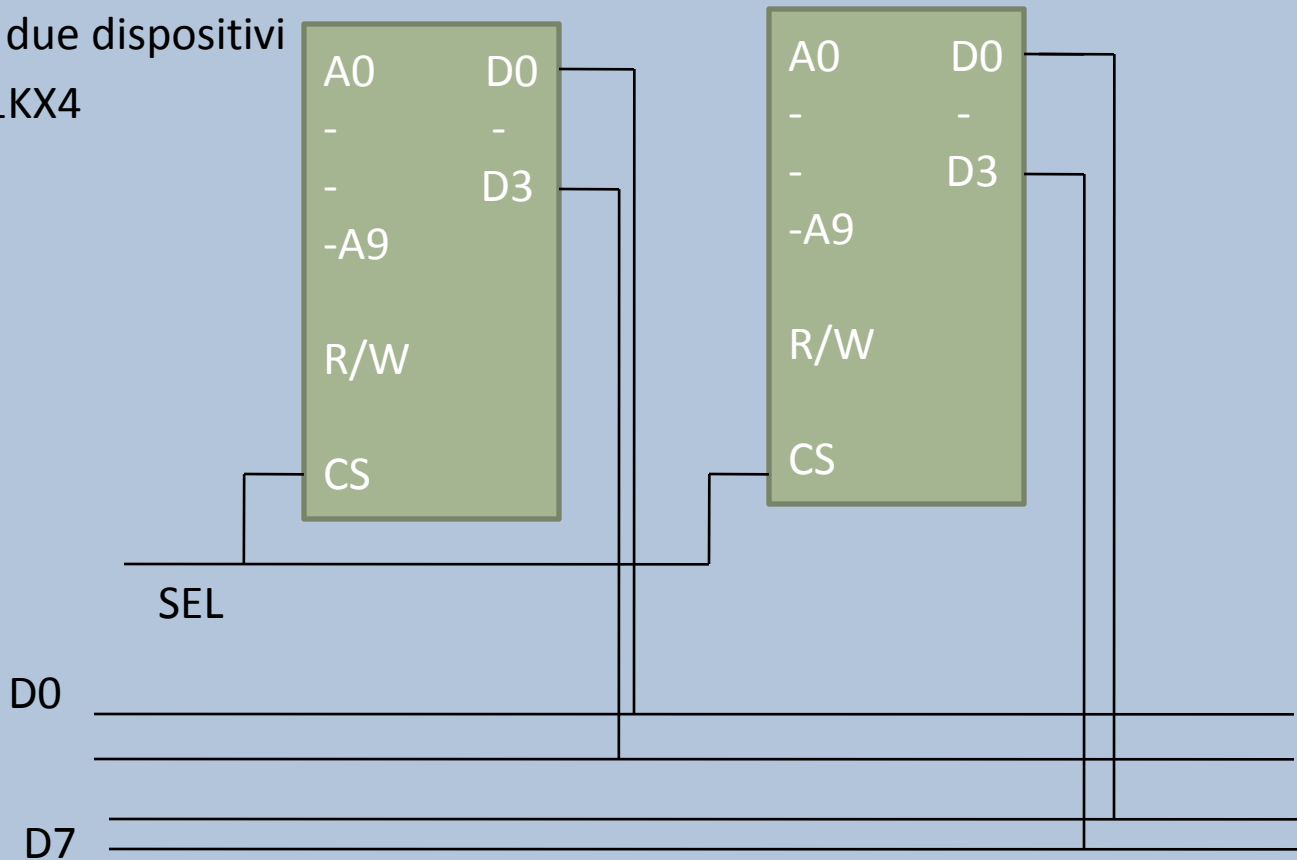
# Espansione del numero linee dati

- Mem da 1Kx8  
con due dispositivi  
da 1Kx4



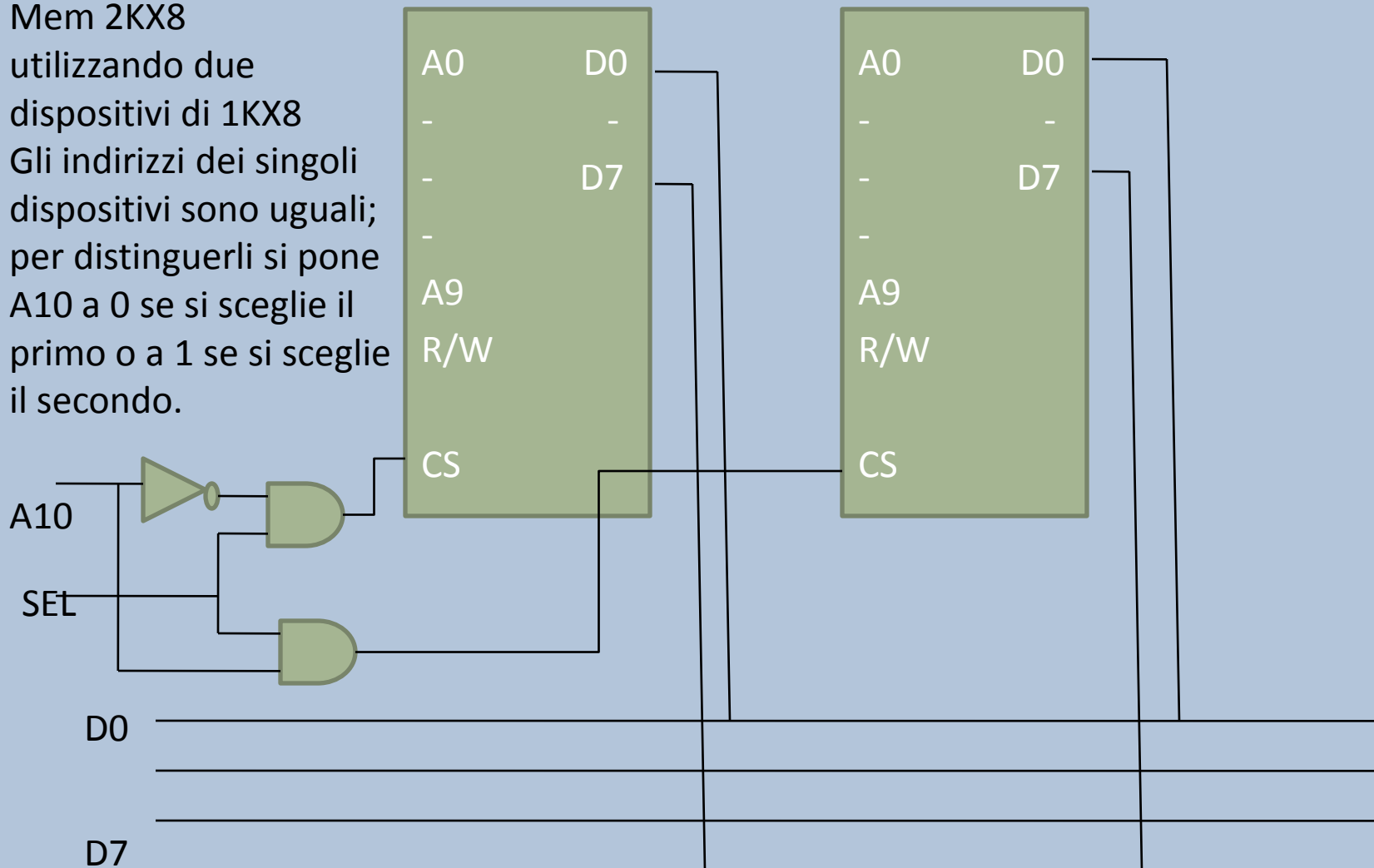
# Espansione del numero linee indirizzo

Mem 2KX8  
utilizzando due  
dispositivi di 1KX8  
Gli indirizzi dei singoli  
dispositivi sono uguali;  
per distinguerli si pone  
A10 a 0 se si sceglie il  
primo o a 1 se si sceglie  
il secondo.



# Banchi di memoria

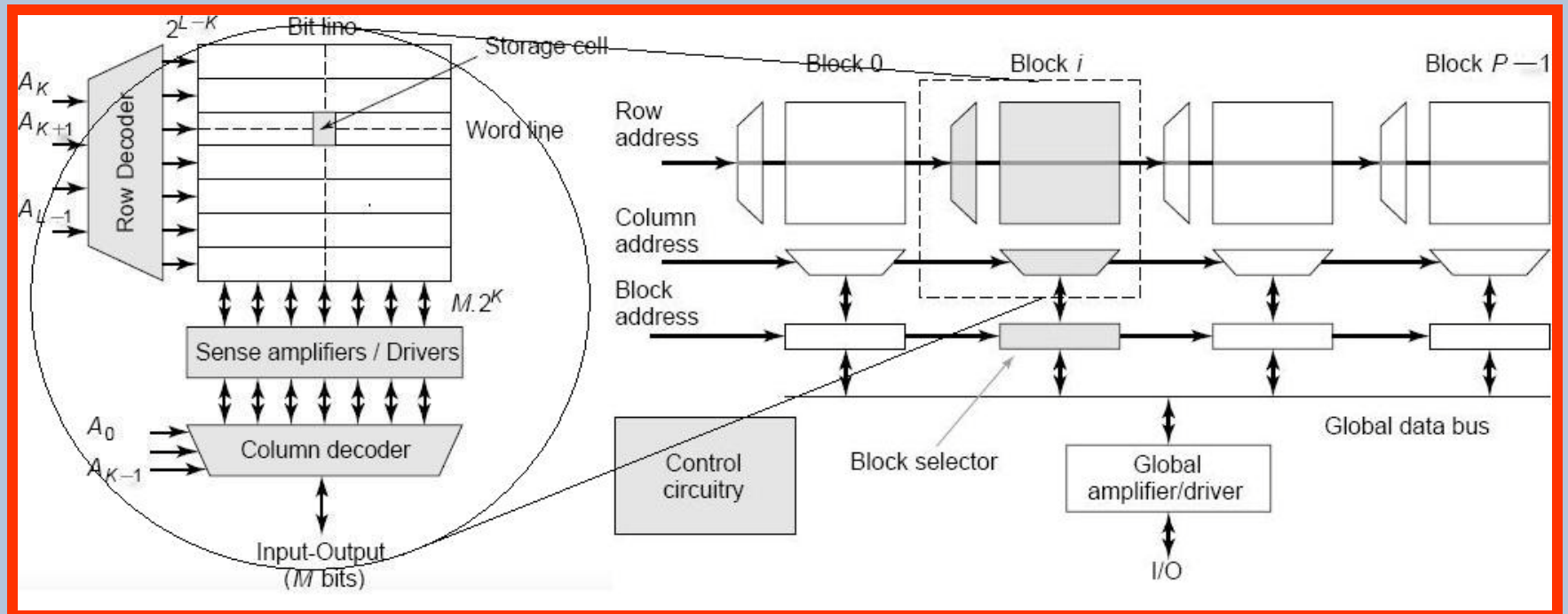

# Mappatura di memoria

- Si vuole espandere la memoria da 1kx8 a 4kx8

Disp n.1	Prima locazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disp. N 1	Ultima locazione	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Disp. N 2	Prima locazione	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disp. N 2	Ultima locazione	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Disp. N 3	Prima locazione	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disp. N 3	Ultima locazione	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Disp. N 4	Prima locazione	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disp. N 4	Ultima locazione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Per poter espandere la memoria da una capacità  $C_i$  ad una  $C_f$ , c'è bisogno di un numero di dispositivi pari a  $C_f/C_i$ . Ogni dispositivo ha le stesse caratteristiche di quello originale